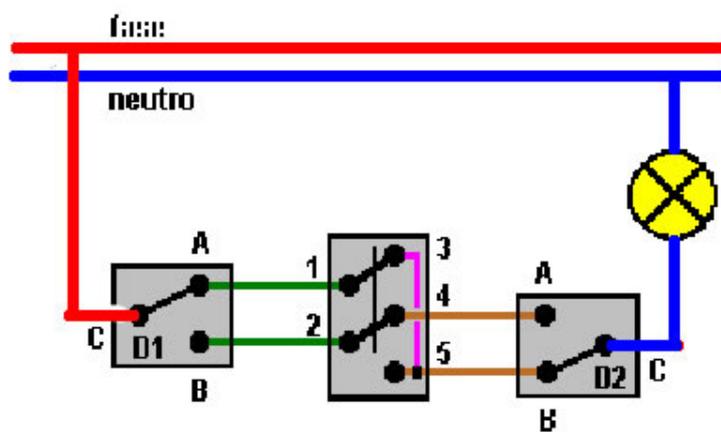


# L'INVERTITORE

Dovendo accendere o spegnere una o più lampade, contemporaneamente, da più di due posti di comando distanti tra loro, come avviene ad esempio nei corridoi molto lunghi o comunque in tutti quegli ambienti con diverse porte, si usano come dispositivi di comando un deviatore all'inizio ed uno alla fine della linea e tanti invertitori quanti sono i posti di comando intermedi.

L'invertitore è costituito da due deviatori con le levette di contatto solidali tra loro; sono presenti solo quattro morsetti (invece di sei) in quanto ad un deviatore si fa il collegamento solo al morsetto comune.



SCHEMA ELETTRICO  
DI PRINCIPIO

Nel caso in figura il circuito è chiuso e la corrente raggiunge la lampadina che risulta accesa. Se s'interviene su un qualsiasi dei punti di comando, il circuito risulterà aperto e la lampadina spenta.

SCHEMA DI MONTAGGIO

