
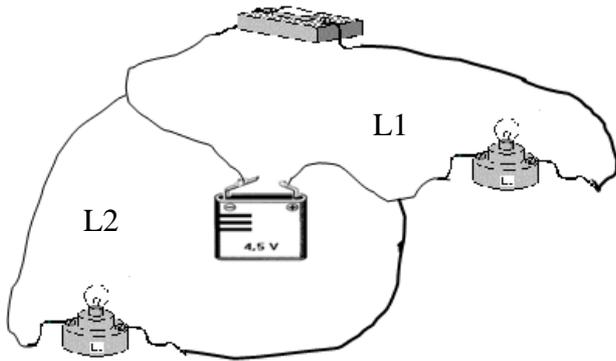


Schemi di circuiti elettrici 2

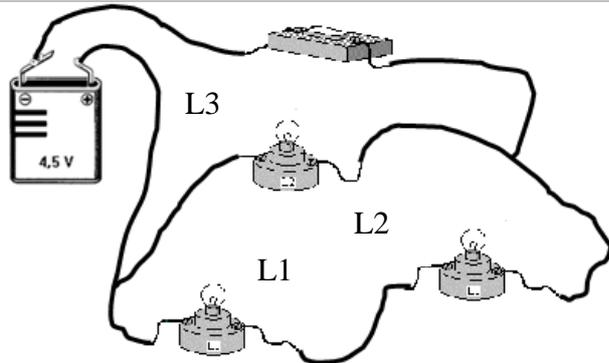
Disegna negli spazi di destra gli schemi simbolici dei circuiti rappresentati a sinistra e rispondi alle domande



Il circuito è chiuso e le due lampadine accese.
Se si azionasse l'interruttore:
L1 risulterebbe accesa spenta
L2 risulterebbe accesa spenta



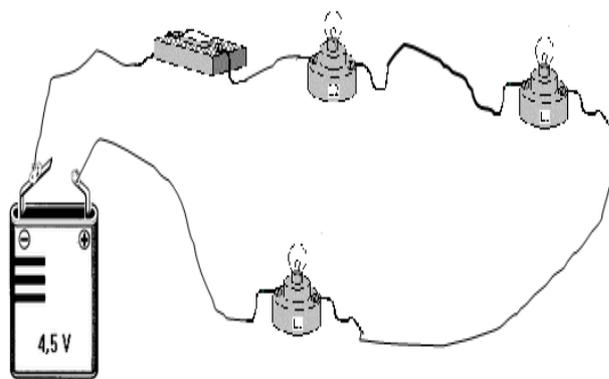Se L3 si rompesse:
L1 risulterebbe accesa spenta
L2 risulterebbe accesa spenta



Il presente circuito è costituito da tre lampadine collegate in : parallelo serie